

In the name of God


Arsalan Firooz - 97102225

Project - Phase 1

کد های وریلاگ و متلب را به تمامی کامنت گذاری کردم و عملکرد آن در کد مشخص شده است.

Specification:

ساختار گیرنده به صورت زیر است:

 

ورودی و خروجی ها Receiver:

```
// Instantiate the module
Receiver instance_name (
    .Clk(Clk),
    .Reset(Reset),
    .x(x),
    .y(y),
    .num_pads(num_pads)
);
```

این ماژول در صورتی که بیت های Preamble را در ورودی دریافت کند، داده ورودی را پردازش می کند. در ورودی به صورت سریال تمام بیت های فریم را می گیرد و در خروجی به صورت سریال داده Descrambled را تحویل می دهد.

ورودی و خروجی های DeScrambler:


```
// Instantiate the module
DeScrambler instance_name (
    .Clk(Clk),
    .Reset(Reset),
    .x(x),
    .y(y),
    .Start(Start)
);
```

این ماژول اگر بیت Start یک شود شروع به فعالیت می کند و در ورودی به صورت سریال داده های بخش Data فریم را دریافت می کند.


در خروجی به صورت سریال Descrambled شده این بیت ها را تحویل می دهد.

با پیاده سازی بخش Receiver به مشخصات زیر از Design رسیدم:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Device		On-Chip	Power (W)	Used	Available	Utilization (%)	Supply Summary								
Family	Virtex6	Clocks	0.000				Source	Voltage	Total	Dynamic	Quiescent				
Part	xc6vcx75t	Logic	0.000	111	46560	0	Vccint	1.000	0.619	0.000	0.619				
Package	#484	Signals	0.000	139		0	Vccaux	2.500	0.045	0.000	0.045				
Temp Grade	Commercial	I/Os	0.000	7	240	3	Vcco25	2.500	0.001	0.000	0.001				
Process	Typical	Leakage	1.293				MGTAVcc	1.000	0.303	0.000	0.303				
Speed Grade	-2	Total	1.293				MGTAVtt	1.200	0.213	0.000	0.213				
Environment		Thermal Properties						Effective TJA			Max Ambient	Junction Temp			
Ambient Temp (C)	50.0							(C/W)		(C)		(C)			
Use custom TJA?	No							2.7		61.5		53.5			
Custom TJA (C/W)	NA														
Airflow (LFM)	250														
Heat Sink	Medium Profile														
Custom TSA (C/W)	NA														
Board Selection	Medium (10"x10")														
# of Board Layers	8 to 11														
Custom TJB (C/W)	NA														
Board Temperature (C)	NA														
								Supply Power (W)			Total	Dynamic	Quiescent		
											1.293	0.000	1.293		

 

ساختار فرستنده به صورت زیر است:

 

ورودی و خروجی ها Transmitter:

```
// Instantiate the module
Transmitter instance_name (
    .Clk(Clk),
    .Reset(Reset),
    .x(x),
    .y(y),
    .Enable(Enable),
    .num_pads(num_pads)
);
```

این ماژول در صورتی که بیت Enable یک باشد شروع به ارسال یک فریم می کند. در ورودی این ماژول به صورت سریال تمام فریم بدون اسکرمبل و بدون Preamble دریافت می شود. در خروجی فریم اسکرمبل شده که قبل از آن Preamble ارسال شده است به صورت سریال داده می شود.


ورودی و خروجی های Scrambler:

```
// Instantiate the module
Scrambler instance_name (
    .Clk(Clk),
    .Reset(Reset),
    .Start(Start),
    .Seed(Seed),
    .x(x),
    .y(y)
);
```

این ماژول اگر بیت Start یک شود شروع به فعالیت می کند و در ورودی به صورت سریال داده های بخش Data فریم را دریافت می کند.

در خروجی به صورت سریال Scrambled شده این بیت ها را تحویل می دهد. با پیاده سازی بخش Transmitter به مشخصات زیر از Design رسیدیم:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Device		On-Chip		Power (W)	Used	Available	Utilization (%)	Supply Summary					
Family	Nitex6	Clocks	0.000	1	—	—	—	Source	Voltage	Total	Dynamic	Quiescent	
Part	xc6vxc7t	Logic	0.000	160	46560	0	—	Vccint	1.000	0.619	0.000	0.619	
Package	F484	Signals	0.000	176	—	—	—	Vccaux	2.500	0.045	0.000	0.045	
Temp Grade	Commercial	I/Os	0.000	8	240	3	—	Vcco25	2.500	0.001	0.000	0.001	
Process	Typical	Leakage	1.293	—	—	—	—	MGTAVcc	1.000	0.303	0.000	0.303	
Speed Grade	-2	Total	1.293	—	—	—	—	MGTAVR	1.200	0.213	0.000	0.213	
Environment		Thermal Properties		Effective TjA	Max Ambient	Junction Temp		Supply Power (W)		Total	Dynamic	Quiescent	
Ambient Temp (C)	50.0			2.7	81.5	53.5				1.293	0.000	1.293	
Use custom TjA?	No												
Custom TjA (C/W)	NA												
Padrow (LFM)	250												
Heat Sink	Medium Profile												
Custom TSA (C/W)	NA												
Board Selection	Medium (10"x10")												
# of Board Layers	8 to 11												
Custom TjB (C/W)	NA												
Board Temperature (C)	NA												

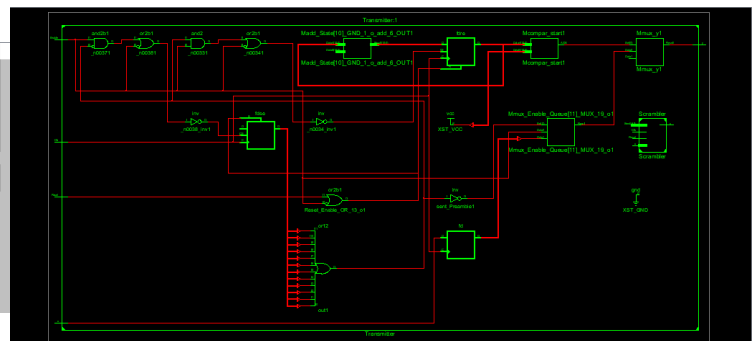

Design:

من در این فاز از 2 مازول زیر برای گیرنده استفاده کردم:

- 1. Receiver:** این مازول در اصل کنترلر دی اسکرملر است و تصمیم میگیرید که دیتا ورودی باید دی اسکرملر شود یا نه. در این مازول دیتا ورودی بررسی می شود و در صورتی که **Preamble** دیده شد همانند یک فریم بیت های بعدی را در نظر میگیرد. با توجه به فیلد **Length** در ورودی، این مازول تا پایان فریم اطلاعات ورودی را پردازش میکند. و پس از آن باز برای دریافت شروع فریم جدید منتظر می ماند.
جهت کاهش **T_Critical Path** در خروجی این مازول یک فلیپ فلاپ قرار دادم.
این مازول علاوه بر کلاک ، سیگنال ریست و یک مقدار 3 بیتی نشان دهنده طول **pad bits**، یک بیت ورودی میگیرد و یک بیت خروجی می دهد.
برای پیاده سازی این مازول از یک رجیستر **Length** برای نگه داری فیلد طول داده استفاده می کنم که در سایکل هایی که داده های مربوط به طول داده وارد مدار می شود آپدیت می شود.
همچنین از یک رجیستر **Preamble** برای برای تشخیص 12 بیت اولیه فریم استفاده شده که همیشه در حال آپدیت شدن است.
Preamblecheck نیز یک **flag** است که نشان دهنده خواندن اطلاعات فریم است که در صورت تطابق پریمبل فعال می شود و تا پایان دریافت فریم فعال می ماند.
از **endlength** استفاده می شود برای تشخیص آخرین بیت دریافت شده.
- 2. DeScrambler:** در این مازول با توجه به اینکه هفت بیت اولیه فیلد سرویس قبل از اسکرملر صفر بوده است، ابتدا از طریق اولین هفت بیت پس از یک شدن سیگنال **Start**، با توجه به منطق نشان داده شده در زیر **Seed** را بدست می آورد.

Clk	State	Out
1	g f e d c b a	$g \oplus d$
2	F e d c b a $g \oplus d$	$f \oplus c$
3	e d c b a $g \oplus d \oplus c$	$e \oplus b$
4	d c b a $g \oplus d \oplus c \oplus e \oplus b$	$d \oplus a$
5	c b a $g \oplus d \oplus c \oplus e \oplus b \oplus d \oplus a$	$c \oplus g \oplus d$
6	b a $g \oplus d \oplus c \oplus e \oplus b \oplus d \oplus a \oplus c \oplus g \oplus d$	$b \oplus f \oplus c$
7	a $g \oplus d \oplus c \oplus e \oplus b \oplus d \oplus a \oplus c \oplus g \oplus d \oplus b \oplus f \oplus c$	$a \oplus e \oplus b$
8	$g \oplus d \oplus c \oplus e \oplus b \oplus d \oplus a \oplus c \oplus g \oplus d \oplus b \oplus f \oplus c \oplus a \oplus e \oplus b$	

با استفاده از بیت های هفت بیت اول می توان **State** در کلاک هشتم را بدست آورد. پس میتوان بدون مشکل از این **State** هشتم به بعد ادامه داد و تنها کافی است به ازای هفت بیت اول دریافتی، در خروجی صفر داشته باشیم. از این پس از همان منطق اسکرملر برای دی اسکرمل کردن استفاده می شود. چون اگر یک بیت 2 بار در یک متغیر **XOR** شود همان متغیر بدست می آید.

در این ماژول علاوه بر ورودی های **Clk Reset** یک ورودی **Start** نیز دارد که در صورتی که فعال باشد اسکرمل می کند. یک بیت ورودی که برای دریافت ورودی به صورت سریال است، و یک بیت خروجی که برای داده اسکرمل شده به صورت سریالی است.

من در این فاز از 2 ماژول زیر برای فرستنده استفاده کردم:

1. Transmitter: این ماژول کنترلر اسکرملر است و تعیین می کند بیت های ورودی اسکرمل شوند یا نه. همچنین تعداد

بیت های ورودی سنجیده می شود و پس از ارسال کامل فریم دوباره **Preamble** فرستاده می شود و فرض می شود یک فریم جدید آمده است.

به دلیل اینکه به صورت داخلی باید بیت های **Preamble** فرستاده شود و به عنوان فریم های ورودی این ماژول (طبق دیگرام شکل زیر) نیست، بایستی 12 کلاک ابتدایی یک فرستاد. که برای اینکه این 12 کلاک از سرعت ارسال کم نکند از یک شیفت رجیستر 12 بیتی استفاده شده است.

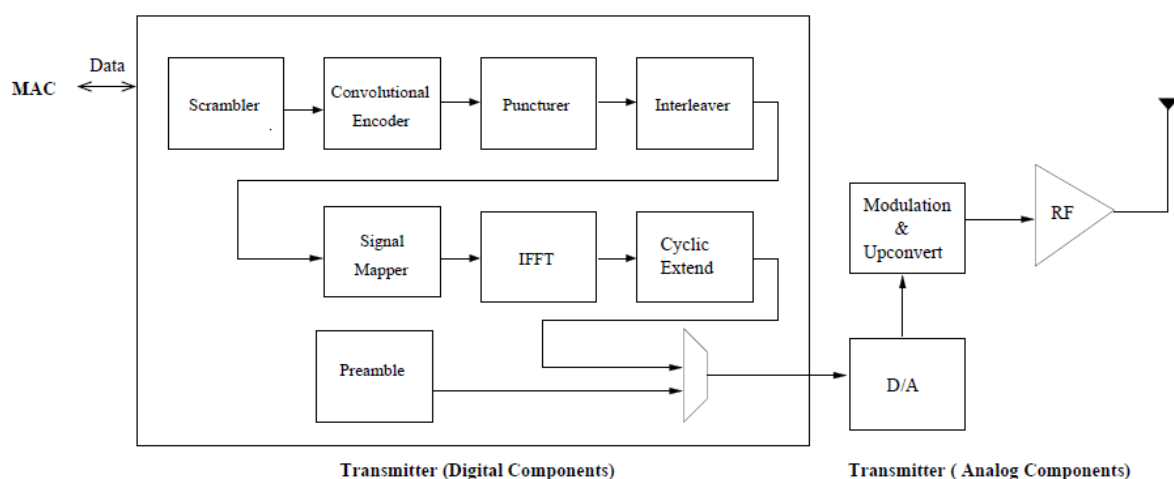


Figure 1: Top Level Diagram of an 802.11a Transmitter.

این ماژول علاوه بر کلاک ، سیگنال ریست و یک مقدار 3 بیتی نشان دهنده طول **pad bits**، یک بیت ورودی میگیرد و یک بیت خروجی می دهد.

برای پیاده سازی این ماژول از یک رجیستر **Length** برای نگه داری فیلد طول داده استفاده می کنم که در سایکل هایی که داده های مربوط به طول داده وارد مدار می شود آپدیت می شود.

همچنین از یک رجیستر **Preamble** برای تشخیص 12 بیت اولیه فریم استفاده شده که همیشه در حال آپدیت شدن است.

Preamblecheck نیز یک **flag** است که نشان دهنده خواندن اطلاعات فریم است که در صورت تطابق پریمبل فعال می شود و تا پایان دریافت فریم فعال می ماند.

از **endlength** استفاده می شود برای تشخیص آخرین بیت ارسال شده.

2. Scrambler: با توجه به دیگرام شکل زیر از یک شیفت رجیستر برای پیاده سازی آن استفاده کردم.

 


Figure 5: Simple Implementation of Scrambler.

در این ماژول علاوه بر ورودی های Clk Reset یک ورودی Start نیز دارد که در صورتی که فعال باشد اسکرمل می کند. یک بیت ورودی که برای دریافت ورودی به صورت سریال است، و یک بیت خروجی که برای داده اسکرمل شده به صورت سریالی است. همچنین به عنوان یک ورودی دیگر 7 بیتی به عنوان seed اولیه برای شروع گرفته می شود که در مدار من آن را برابر 111 دسیمال قرار دادم.

User Document:

1. Transmitter : ریست این مدار را به ریست کلی وصل کنید. از لحاظ زمانی باید ابتدا Enable را یک کرد و در همان سیکل از بیت MSB فیلد سرویس شروع شود تا پایان بیت LSB فیلد DATA. در خروجی از موقعی که Enable یک می شود داده خواهد داشت تا 12 بیت پس از دریافت آخرین بیت. همچنین قبل از بیت 18 در ورودی بایستی به عنوان ورودی یک سیگنال سه بیتی num_pads که نشان دهنده تعداد بیت های pad-bits است و از طریق محاسبه زیر باید حساب شود به آن داده شود:

$$\text{Ceil}(\text{Number of pad bits} / \text{byte})$$

2. Receiver : ریست این مدار را به ریست کلی وصل کنید. از لحاظ زمانی تا زمانی که شروع فریم تشخیص داده نشده است در خروجی صفر وجود دارد و در صورت دریافت Preamble در ورودی بلافاصله دریافت بقیه فیلد ها تا پایان بیت های آن فریم خوانده می شود. در خروجی از موقعی که 12 بیت Preamble دریافت می شود داده موثق خواهد داشت. همچنین قبل از بیت 30 در ورودی بایستی به عنوان ورودی یک سیگنال سه بیتی num_pads که نشان دهنده تعداد بیت های pad-bits است و از طریق محاسبه زیر باید حساب شود به آن داده شود:

$$\text{Ceil}(\text{Number of pad bits} / \text{byte})$$

Testing:

تست بنچ Receiver ==> DeScrambler_tb

در این تست بنچ من از دو فایل که در کد متلب ساخته شده میخوانم:


1. In.txt: شامل کل بیت های یک فریم رندوم است.

2. Out_Scramble.txt: شامل خروجی دی اسکرمل است که کل فریم است بدون بخش Preamble

در تست بنچ محتوا Out_Scramble را به عنوان ورودی به Reveiver می دهم و خروجی را با In.txt چک

میکنم.

با توجه به عکس زیر به تطابق 100% رسیدم:

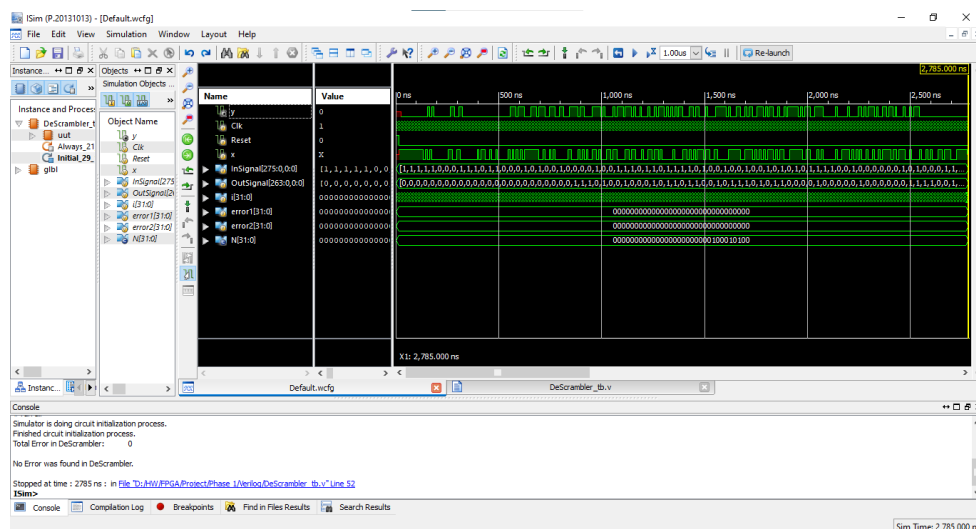

تست بنچ Transmitter ==> Scrambler_tb

در این تست بنچ من از دو فایل که در کد متلب ساخته شده میخوانم:


3. In.txt: شامل کل بیت های یک فریم رندوم است.

4. Out_Scramble.txt: شامل خروجی دی اسکرمبل است که کل فریم است بدون بخش Preamble

در تست بنچ محتوا In را به عنوان ورودی به Reveiver می دهم و خروجی را با Out_Scramble.txt چک

میکنم.

با توجه به عکس زیر به تطابق 100% رسیدم:

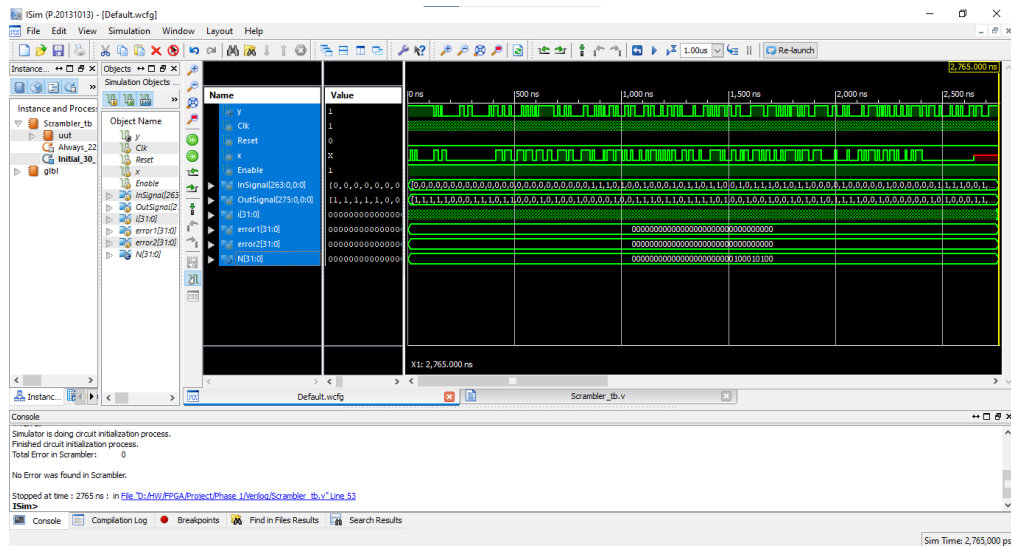

برای تولید بیت های تست بنچ از کد متلب استفاده کردم. در همان کد متلب الگوریتم پیاده شده در وریلاگ را نیز پیاده سازی کردم و از صحت آن مطمئن شدم.

همچنین من 2 فریم دیتا را هم به فرستنده دادم و هم به گیرنده. در هر دو مازول با توجه به نتایج زیر نتایج مطلوب دریافت شد.

